



# Ejercicios Circuitos Inductores Resistivos, Paralelo

Circuitos Eléctricos (Instituto Politécnico Nacional)



Escanea para abrir en Studocu

Para los siguientes circuitos, calcular:

- a. Impedancia total y triángulo de impedancia.
- b. Corriente total, ángulo de fase y el diagrama fasorial que muestre la relación de voltaje y corriente.
- c.  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ , FP y triángulo de potencias
- d. Voltaje y corriente en cada elemento

### Circuito 1:

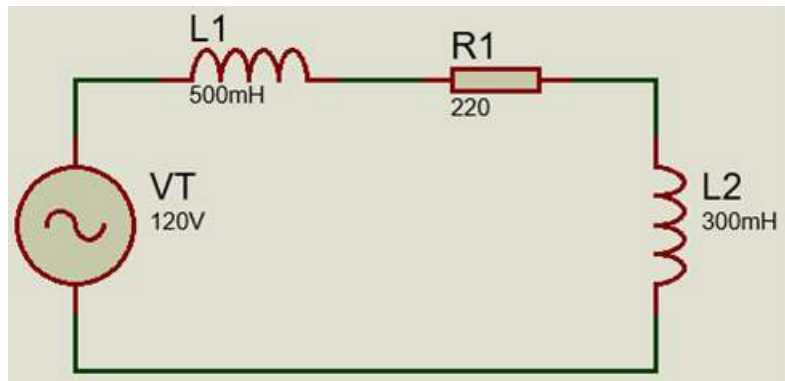


Figura 1. RL serie

#### Impedancia total

$$Z_t = R + j X_L$$

$$X_{L1} = 2 \pi * (L_1) * f = 2 \pi * (500 \text{ mH}) * 60\text{Hz} = 188.496 \Omega$$

$$X_{L2} = 2 \pi * (L_2) * f = 2 \pi * (300 \text{ mH}) * 60\text{Hz} = 113.097 \Omega$$


$$X_L = X_1 + X_2 = 188.496 \Omega + 113.097 \Omega = 301.593 \Omega$$

$$R_1 = 220 \Omega$$

$$Z_T = 220\Omega + j (301.593 \Omega)$$

$$\underline{Z_T \rightarrow \text{polar} = 373.31 \angle 53.89^\circ \Omega}$$

#### Triangulo de impedancia

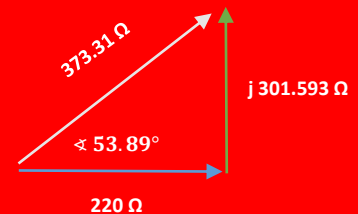


#### Corriente total, ángulo de fase.

$$I_T = \frac{V_T}{Z_T} = \frac{120 \angle 0^\circ \text{ V}}{373.31 \angle 53.89^\circ \Omega}$$

$$I_T = 321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}$$

$$\theta = 53.89^\circ \text{ en atraso}$$
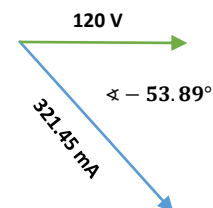
#### Diagrama fasorial que muestre la relación de voltaje y corriente.



### P, Q, S, FP y triángulo de potencias

$$P = 120 \text{ V} * (321.45 \text{ mA}) * \cos 53.89^\circ = 22.73 \text{ W}$$


$$Q = 120 \text{ V} * (321.45 \text{ mA}) * \sin 53.89^\circ$$

$$Q = 31.163 \text{ VAR}$$

$$S = 120 \text{ V} * (321.45 \text{ mA}) = 38.574 \text{ VA}$$

$$FP = \cos 53.89 = 0.589$$

### Triángulo de potencia

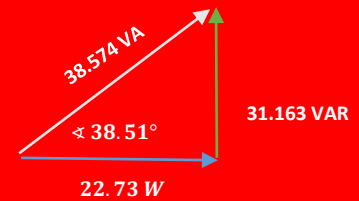

### Voltaje en cada elemento

$$V_R = I_T * R_1$$

$$V_{R1} = (321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}) * (220 \angle 0^\circ \Omega)$$

$$V_{R1} = 70.719 \angle -53.89^\circ \text{ V}$$

$$V_{L1} = I_T * X_{L1}$$

$$V_{L1} = (321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}) * (188.496 \angle 90^\circ \Omega)$$

$$V_{L1} = 60.59 \angle 36.11^\circ \text{ V}$$

$$V_{L2} = I_T * X_{L2}$$

$$V_{L2} = (321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}) * (113.097 \angle 90^\circ \Omega)$$

$$V_{L2} = 36.36 \angle 36.11^\circ \text{ V}$$

### Corriente en cada elemento

$$I_T = I_{R1} = I_{L1} = I_{L2}$$

$$I_T = 321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}$$

Por lo tanto;

$$I_{R1} = 321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}$$

$$I_{L1} = 321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}$$

$$I_{L2} = 321.45 \angle -53.89^\circ \text{ mA}$$

### Circuito 2:

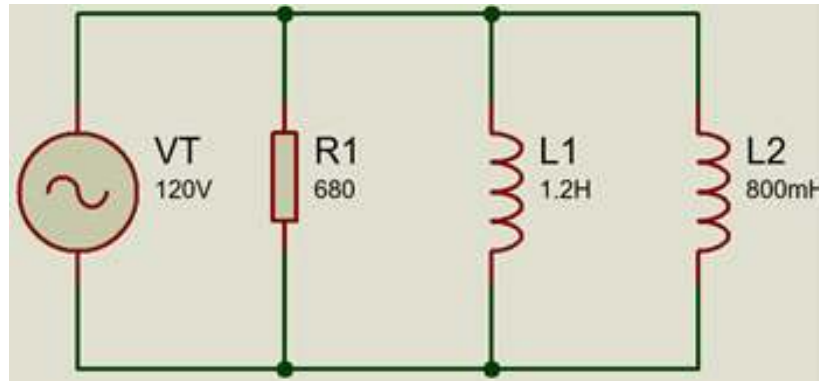


Figura 2. RL paralelo

#### Impedancia total

$$Z_t = R + j X_L$$

$$X_{L1} = 2 \pi * (L_1) * f = 2 \pi * (1.2H) * 60Hz = 452.39 \Omega$$
$$X_{L2} = 2 \pi * (L_2) * f = 2 \pi * (800 \text{ mH}) * 60Hz = 301.59 \Omega$$


$$X_L = \frac{X_1 + X_2}{X_1 * X_2} = \frac{452.39\Omega * 301.59 \Omega}{452.39\Omega + 301.59 \Omega} = 180.95 \Omega$$
$$R_1 = 680 \Omega$$

$$Z_T = \frac{R1 * XL}{\sqrt{(R1)^2 + (XL)^2}} \angle \tan^{-1} \left( \frac{R1}{XL} \right)$$
$$Z_T = \frac{(680\Omega) * (180.95\Omega)}{\sqrt{(680\Omega)^2 + (180.95\Omega)^2}} \angle \tan^{-1} \left( \frac{680 \Omega}{180.95 \Omega} \right)$$

$$Z_T = 174.86 \Omega \angle 75.1^\circ$$

$$Z_{T \text{ (rectangular)}} = 44.96\Omega + j 168.98\Omega$$

#### Triangulo de impedancia

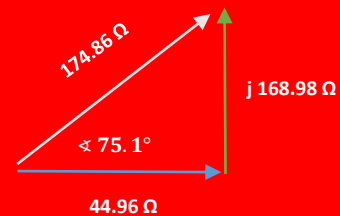


### Corriente total, ángulo de fase.

$$I_T = \frac{V_T}{Z_T} = \frac{120 \angle 0^\circ V}{174.86 \Omega \angle 75.1^\circ}$$

$$I_T = 686.26 \angle -75.1^\circ \text{ mA}$$

$$\theta = 75.1^\circ \text{ en atraso}$$

Diagrama fasorial que muestre la relación de voltaje y corriente.

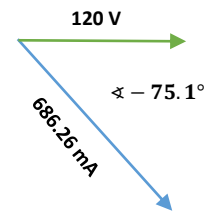

### P, Q, S, FP y triángulo de potencias


$$P = 120 V * (686.26 \text{ mA}) * \cos 75.1^\circ = 21.175 W$$

$$Q = 120 V * (686.26 \text{ mA}) * \sin 75.1^\circ$$
$$Q = 79.582 \text{ VAR}$$

$$S = 120 V * (686.26 \text{ mA}) = 82.351 \text{ VA}$$

$$FP = \cos 75.1 = 0.257$$

### Triángulo de potencia

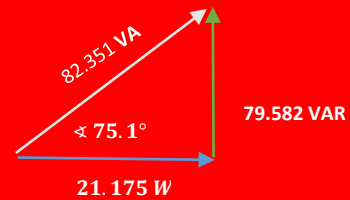

### Corriente en cada elemento

$$I_R = \frac{V_T}{R_1}$$
$$I_{R1} = \frac{120 V \angle 0^\circ}{680 \Omega \angle 0^\circ}$$
$$I_{R1} = 176.47 \angle 0^\circ \text{ mA}$$

$$I_{L1} = \frac{V_T}{X_{L1}}$$
$$I_{L1} = \frac{120 V \angle 0^\circ}{452.39 \Omega \angle 90^\circ}$$
$$I_{L1} = 265.26 \angle 0^\circ \text{ mA}$$

$$I_{L2} = \frac{V_T}{X_{L2}}$$
$$I_{L2} = \frac{120 V \angle 0^\circ}{301.59 \Omega \angle 90^\circ}$$
$$I_{L2} = 398.48 \angle 0^\circ \text{ mA}$$

### Voltaje en cada elemento

$$V_T = V_{R1} = V_{L1} = V_{L2}$$

$$V_T = 120 \angle 0^\circ V$$

Por lo tanto;

$$V_{R1} = 120 \angle 0^\circ V$$

$$V_{L1} = 120 \angle 0^\circ V$$

$$V_{L2} = 120 \angle 0^\circ V$$

### Ejercicio 3:

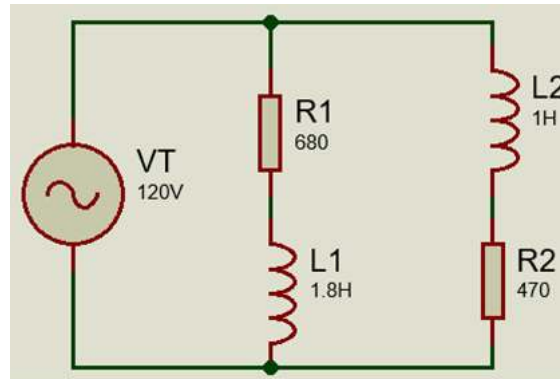


Figura 3. RL mixto

#### Impedancia total

$$Z_t = R + j X_L$$

Separando en RA y RB donde:

**A → R1 y L1**

$$X_{L1} = 2 \pi * (L_1) * f = 2 \pi * (1.8H) * 60Hz = 452.39 \Omega$$

$$R_1 = 680 \Omega$$

$$Z_A = 680\Omega + j (452.39 \Omega)$$

$$Z_{A \rightarrow polar} = 816.74 \Omega \angle 33.63^\circ$$

**B → R2 y L2**

$$X_{L2} = 2 \pi * (L_2) * f = 2 \pi * (1 H) * 60Hz = 376.99\Omega$$

$$R_2 = 470 \Omega$$

$$Z_B = 470\Omega + j (376.99 \Omega)$$

$$Z_{B \rightarrow polar} = 602.51 \Omega \angle 38.73^\circ$$

$$Z_T = \frac{Z_A * Z_B}{Z_A + Z_B}$$

$$Z_T = \frac{(816.74 \Omega \angle 33.63^\circ) * (602.51 \Omega \angle 38.73^\circ)}{(680\Omega + j (452.39 \Omega)) + (470\Omega + j (376.99 \Omega))}$$

$$Z_T = \frac{(492.094 k\Omega \angle 72.36^\circ)}{(1150\Omega + j (829.38 \Omega))}$$

→ convirtiendo el denominador a polar


$$Z_T = \frac{(492.094 k\Omega \angle 72.36^\circ)}{(1.419 k\Omega \angle 35.80^\circ)}$$

$$Z_T = 346.79 \Omega \angle 36.56^\circ$$

#### Triangulo de impedancia

$$Z_T (rectangular)$$

$$= 278.55 \Omega + j 206.57 \Omega$$

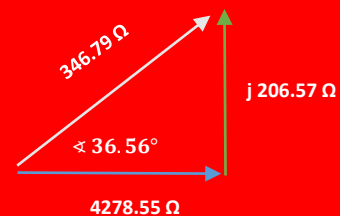


### Corriente total, ángulo de fase.

$$I_T = \frac{V_T}{Z_T} = \frac{120 \angle 0^\circ V}{346.79 \Omega \angle 36.56^\circ}$$

$$I_T = 346.03 \angle -36.56^\circ \text{ mA}$$

$$\theta = 36.56^\circ \text{ en atraso}$$

Diagrama fasorial que muestre la relación de voltaje y corriente.

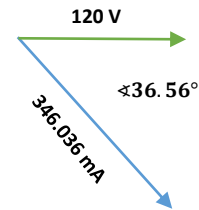

### P, Q, S, FP y triángulo de potencias


$$P = 120 V * (346.03 \text{ mA}) * \cos 36.56^\circ$$
$$P = 33.353 \text{ W}$$

$$Q = 120 V * (346.03 \text{ mA}) * \sin 36.56^\circ$$
$$Q = 24.734 \text{ VAR}$$

$$S = 120 V * (346.03 \text{ mA}) = 41.523 \text{ VA}$$

$$FP = \cos 36.56^\circ = 0.803$$

### Triangulo de potencia

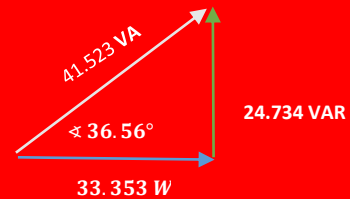

### Voltaje en cada elemento

$$V_T = V_B = V_A = 120 \angle 0^\circ V$$

$$V_{R1} = I_A * R_1$$
$$V_{R1} = (146.93 \angle -33.63^\circ \text{ mA}) * (680 \angle 0^\circ \Omega)$$
$$V_{R1} = 99.91 \angle -33.63^\circ V$$

$$V_{L1} = I_A * X_{L1}$$
$$V_{L1} = (146.93 \angle -33.63^\circ \text{ mA}) * (452.39 \angle 90^\circ \Omega)$$
$$V_{L1} = 66.47 \angle 56.37^\circ V$$

$$V_{R2} = I_B * R_2$$
$$V_{R2} = (199.17 \angle -38.73^\circ \text{ mA}) * (470 \angle 0^\circ \Omega)$$
$$V_{R2} = 93.61 \angle -38.73^\circ V$$

$$V_{L2} = I_B * X_{L2}$$
$$V_{L2} = (199.17 \angle -38.73^\circ \text{ mA}) * (376.99 \angle 90^\circ \Omega)$$
$$V_{L2} = 75.09 \angle 51.27^\circ V$$

### Corriente en cada elemento

$$I_A = \frac{V_A}{Z_A}$$
$$I_A = \frac{120 V \angle 0^\circ}{816.74 \Omega \angle 33.63^\circ}$$
$$I_A = 146.93 \angle -33.63^\circ \text{ mA}$$
$$I_A = I_{R1} = I_{L1}$$

$$I_{R1} = 146.93 \angle -33.63^\circ \text{ mA}$$
$$I_{L1} = 146.93 \angle -33.63^\circ \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B}{Z_B}$$
$$I_B = \frac{120 V \angle 0^\circ}{602.51 \Omega \angle 38.73^\circ}$$
$$I_B = 199.17 \angle -38.73^\circ \text{ mA}$$
$$I_B = I_{R2} = I_{L2}$$

$$I_{R2} = 199.17 \angle -38.73^\circ \text{ mA}$$
$$I_{L2} = 199.17 \angle -38.73^\circ \text{ mA}$$